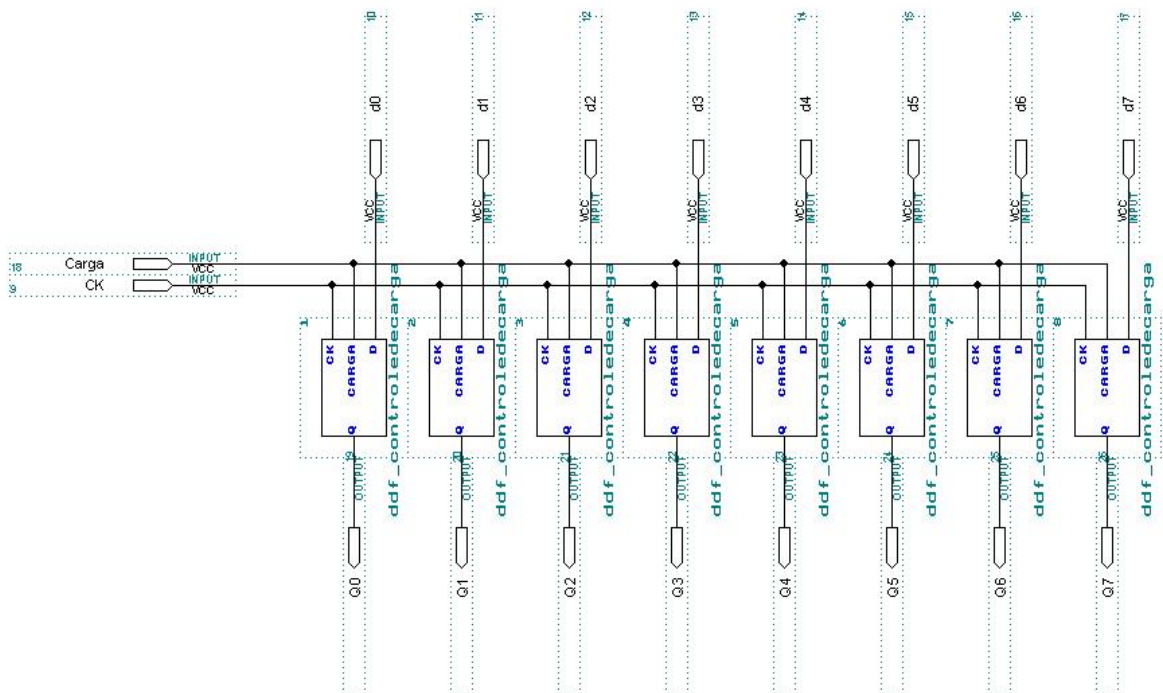




TRABALHO NEANDER – PARTE 2

Projeto dos Circuitos Seqüenciais - Registradores de 8 bits, Contador de 8 bits, Memória RAM


Nesta parte do trabalho colocaremos as fotos referentes a cada item pedido, assim como dos subitens que o compõem. Também anexado a esse relato seguem os arquivos com tudo que já foi realizado sobre a criação da arquitetura Neander em esquemático.


A) Registradores de 8 bits



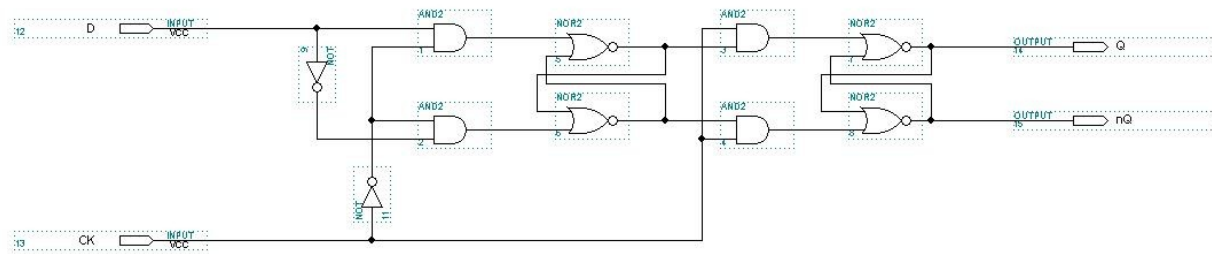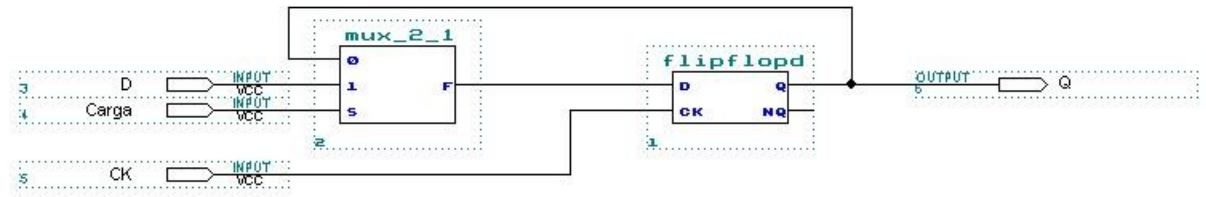

B) Contador de 8 bits

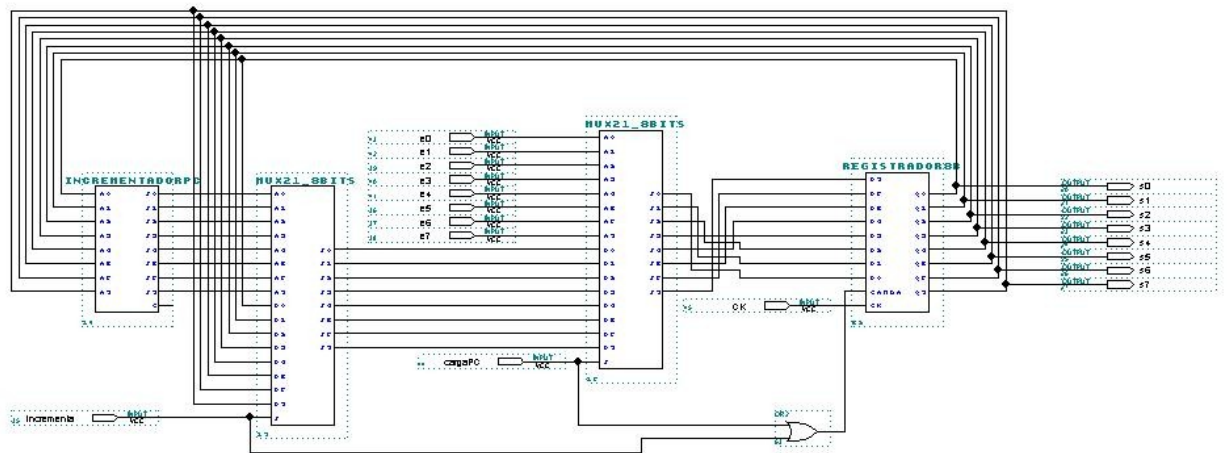

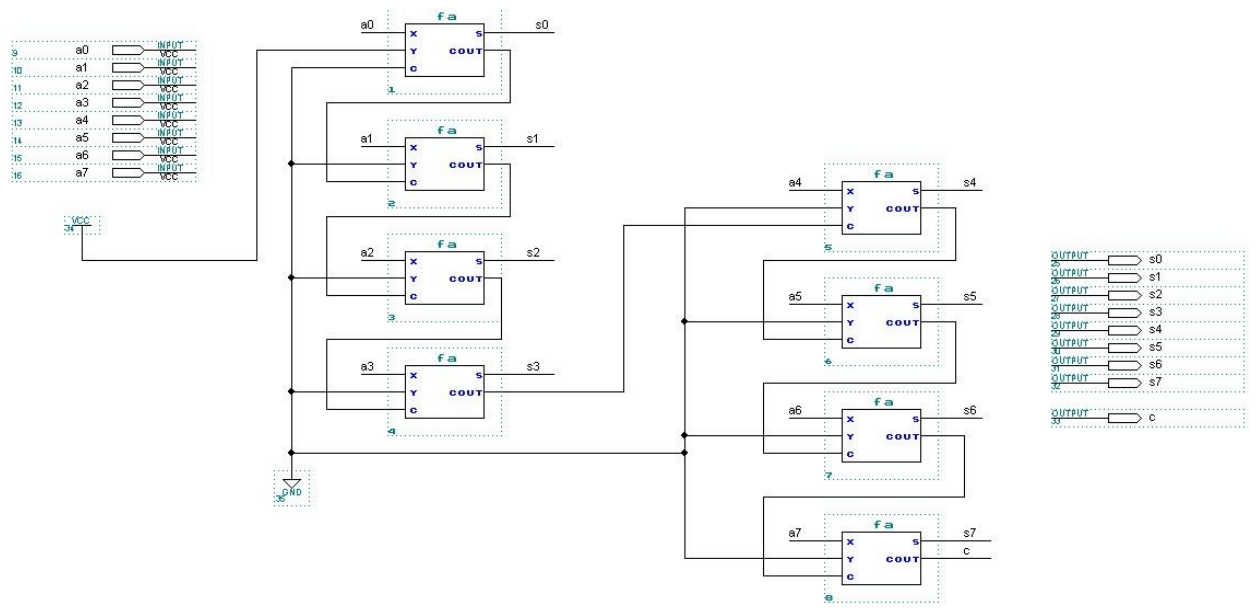

C) Memória RAM

